

Card Verifier



دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

Bu-Ali Sina University

محققین : متین امیرپناه فر - نیما مخملی

استاد درس: دکتر حاتم عبدلی



فهرست

2	مقدمه
3	luhn
5	ماژول های سیستم طراحی شده
	شرح ماژول ها
17	خروجی کد
19	منابع
	منابع

گزارش کار پروژه طراحی دیجیتال Card Verifier

مقدمه

در این پروژه، یک سیستم دیجیتال برای اعتبارسنجی شماره کارت‌های بانکی طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف این سیستم بررسی صحت شماره کارت‌های ورودی به کمک الگوریتم Luhn می‌باشد. این پروژه با استفاده از زبان توصیف سخت‌افزار VHDL و بر روی معماری دیجیتال مناسب توسعه داده شده است. سیستم طراحی‌شده در محیط شبیه‌سازی و سخت‌افزار FPGA قابل پیاده‌سازی است.

در این پروژه معماری به صورت structural هست و هر ماژول نیز به همین صورت پیاده‌سازی شده است.

همچنین این پروژه شامل 6 ماژول جدا هست که به شرح زیر می‌باشند

BCD_Multiplier_2

Card_Verifier

Double_Odd_Position

Luhn_Validator

compute_sum

reverse_bytes



معرفی الگوریتم Card Verifier

Card Verifier سیستمی است که شماره کارت‌های بانکی ورودی را دریافت کرده و با بررسی ساختار آنها، مشخص می‌کند که آیا این شماره معتبر است یا خیر. این بررسی با استفاده از الگوریتم‌های استاندارد اعتبارسنجی انجام می‌شود.

یکی از این الگوریتم‌های رایج، الگوریتم Luhn است که توسط اغلب بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت مانند Visa و MasterCard مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح الگوریتم Luhn

الگوریتم Luhn که به نام "Checksum Algorithm" نیز شناخته می‌شود، روشی ساده و مؤثر برای تشخیص خطاهای ورود داده در شماره کارت‌ها است. این الگوریتم به صورت زیر عمل می‌کند:

مراحل الگوریتم:

1. شماره کارت ورودی به صورت رشته‌ای از اعداد دریافت می‌شود.
2. از سمت راست به چپ (به جز آخرین رقم که رقم کنترلی است)، هر رقم دوم را دو برابر می‌کنیم.
- اگر حاصل ضرب بیش از 9 شد، مجموع ارقام آن محاسبه می‌شود (به عبارت دیگر، حاصل ضرب را 9 واحد کم می‌کنیم).
3. مجموع تمامی ارقام را محاسبه می‌کنیم.
4. اگر مجموع به دست آمده مضربی از 10 باشد، شماره کارت معتبر است؛ در غیر این صورت نامعتبر است.

مثال:

شماره کارت: 5467 1234 2612 4561

- دو برابر کردن هر رقم دوم: 8، 5، 2، 2، 4 و ...

- محاسبه مجموع ارقام: 70

- چون 70 مضربی از 10 است، این شماره کارت معتبر است.

	7	9	9	2	7	3	9	8	7	1
Multipliers	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	14	9	18	2	14	3	18	8	14	1
Sum digits	5 (1+4)	9	9 (1+8)	2	5 (1+4)	3	9 (1+8)	8	5 (1+4)	1

الگوریتم Luhn تمام خطاهای تک رقمی و همچنین تقریباً همه جابجایی ارقام مجاور را شناسایی می کند. با این حال، جابجایی دنباله دو رقمی 09 به 90 (یا برعکس) را تشخیص نمی دهد. اکثر خطاهای احتمالی دوقلو را شناسایی می کند (22 ↔ 55، 33 ↔ 66 یا 44 ↔ 77 را تشخیص نمی دهد).

سایر الگوریتم های پیچیده تر چک رقمی (مانند الگوریتم Verhoeff و الگوریتم Damm) می توانند خطاهای رونویسی بیشتری را شناسایی کنند. الگوریتم $Luhn \bmod N$ پسوندی است که رشته های غیر عددی را پشتیبانی می کند.

از آنجایی که الگوریتم بر روی ارقام به صورت راست به چپ عمل می کند و ارقام صفر تنها در صورتی بر نتیجه تأثیر می گذارند که باعث جابجایی در موقعیت شوند، صفر کردن ابتدای رشته ای از اعداد بر محاسبه تأثیری ندارد. بنابراین، سیستم هایی که به تعداد مشخصی از ارقام اضافه می کنند (مثلاً با تبدیل 1234 به 0001234) می توانند اعتبارسنجی Luhn را قبل یا بعد از padding انجام دهند و به همان

این الگوریتم در یک پتنت ایالات متحده [1] برای یک دستگاه مکانیکی ساده و دستی برای محاسبه جمع کنترل ظاهر شد. دستگاه مود 10 sum را به روش مکانیکی گرفت. ارقام تعویض، یعنی نتایج روش دابل و کاهش، به صورت مکانیکی تولید نشدند. در عوض، ارقام به ترتیب تغییر یافته خود بر روی بدنه دستگاه علامت گذاری شده بودند.

```
function isValid(cardNumber[1..length])
  sum := 0
  parity := length mod 2
  for i from 1 to length do
    if i mod 2 != parity then
      sum := sum + cardNumber[i]
    elseif cardNumber[i] > 4 then
      sum := sum + 2 * cardNumber[i] - 9
    else
      sum := sum + 2 * cardNumber[i]
    end if
  end for
  return cardNumber[length] == ((10 - (sum mod 10)) mod 10)
end function
```

ماژول‌های سیستم طراحی شده

ماژول BCD_Multiplier_2

این ماژول به زبان VHDL نوشته شده و مربوط به یک ضرب‌کننده BCD در عدد 2 است. در ادامه توضیحات هر بخش و عملکرد کلی را برای شما شرح می‌دهم:

1. کتابخانه‌ها

;use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL

;use IEEE.NUMERIC_STD.ALL

این بخش کتابخانه‌های لازم را برای استفاده از انواع داده‌ها و عملیات منطقی و محاسبات عددی وارد می‌کند:

- STD_LOGIC_1164: برای کار با سیگنال‌های منطقی (مثل std_logic_vector)

- NUMERIC_STD: برای انجام عملیات عددی روی انواع داده مثل signed و unsigned.

2. تعریف موجودیت (Entity)

entity BCD_Multiplier_2 is

) Port

,bcd_in : in std_logic_vector(3 downto 0)

bcd_out : out std_logic_vector(3 downto 0)

;

;end BCD_Multiplier_2

- *bcd_in*: ورودی 4 بیتی که یک عدد BCD (Binary Coded Decimal) را نمایش می‌دهد.

- *bcd_out*: خروجی 4 بیتی که نتیجه ضرب عدد BCD در 2 را نمایش می‌دهد.

3. تعریف معماری (Architecture)

architecture Behavioral of BCD_Multiplier_2 is

,signal temp : unsigned(4 downto 0)

یک سیگنال 5 بیتی (temp) تعریف شده است تا محاسبات انجام شده در آن ذخیره شود. 5 بیت لازم است چون ممکن است ضرب باعث تولید بیت اضافه (Carry) شود.

4. پردازش ضرب و اصلاح BCD

process(bcd_in)

begin

;temp <= ("0" & unsigned(bcd_in)) sll 1

- ابتدا bcd_in به نوع unsigned تبدیل شده و یک بیت 0 در سمت چپ آن اضافه می‌شود تا 5 بیتی شود.

- سپس با استفاده از عملیات (Shift Left Logical) sll 1 عدد دو برابر می‌شود (معادل ضرب در 2).

5. تصحیح برای BCD معتبر

if temp > "01001" then

;"temp <= temp + "0011

;end if

- اگر مقدار temp از عدد 9 (01001 در باینری) بزرگتر باشد، 3 (0011) به آن اضافه می‌شود. این اصلاح برای حفظ فرمت BCD لازم است.

6. تخصیص خروجی

vhdl

;bcd_out <= std_logic_vector(temp(3 downto 0))

- پایین‌ترین 4 بیت از temp به خروجی bcd_out اختصاص داده می‌شود.

عملکرد کلی

این کد عدد ورودی BCD را در 2 ضرب می‌کند و اگر نتیجه از 9 بزرگتر باشد (که در BCD نامعتبر است)، با اضافه کردن عدد 3، نتیجه را به BCD معتبر تبدیل می‌کند.

مثال

اگر $bcd_in = 4$ باشد (معادل 4 در دهدهی):

$$bcd_out = 8 \rightarrow \text{نیازی به اصلاح نیست}$$

اگر $bcd_in = 7$ باشد:

$$bcd_out = 4 \rightarrow \text{در BCD باید اصلاح شود} \rightarrow 14 = 2 * 7 \text{ (با حمل به بیت بعدی)}$$

ماژول *reverse_bytes*

این کد یک ماژول VHDL برای معکوس کردن ترتیب بایت‌های یک بردار است که طول آن 60 بیت (15 نایبل یا 15 گروه 4 بیتی) است. ورودی `input_vector` یک بردار 60 بیتی است که شامل داده‌های ورودی به صورت گروه‌های 4 بیتی (هر نایبل معادل یک رقم BCD یا بخشی از داده) است. خروجی `output_vector` بردار 60 بیتی دیگری است که داده‌های ورودی را به صورتی بازگردانده که ترتیب بایت‌ها (گروه‌های 4 بیتی) کاملاً معکوس شده باشد.

عملکرد کلی این ماژول در فرآیندهای مربوط به Card Verifier، مانند اعتبارسنجی شماره کارت یا پردازش داده‌های رمزگذاری شده، اهمیت دارد. معکوس کردن بایت‌ها ممکن است در الگوریتم‌های مرتبط با پردازش کارت (مانند الگوریتم Luhn یا سایر الگوریتم‌های بررسی) استفاده شود. این کار می‌تواند برای انطباق با پروتکل‌های خاص، ساختار داده‌ها، یا نیازهای پردازش مستقیم انجام شود.

برای مثال، اگر ورودی به صورت ABCDEF123456789 باشد (هر رقم معادل یک نایبل 4 بیتی)، خروجی به صورت FEDCBA987654321 خواهد بود. این معکوس‌سازی می‌تواند در فرآیندهایی که ترتیب داده‌ها در پردازش یا مقایسه تأثیر دارد، نقشی کلیدی ایفا کند.

ماژول `compute_sum`

این کد یک ماژول VHDL است که مجموع مقادیر 15 نایبل (گروه‌های 4 بیتی) را از بردار ورودی 60 بیتی محاسبه می‌کند. ورودی `input_vector` شامل 15 رقم 4 بیتی به صورت `std_logic_vector(59 downto 0)` است و خروجی `sum_out` یک عدد صحیح (`integer`) است که مجموع این ارقام را نمایش می‌دهد.

در این ماژول، سیگنال `sum_value` برای ذخیره مجموع موقت مقادیر تعریف شده و در داخل یک فرآیند (`Process`) مقداردهی و به‌روزرسانی می‌شود. در حلقه `for`، هر گروه 4 بیتی از بردار ورودی استخراج شده و به مقدار عدد صحیح تبدیل می‌شود (`to_integer(unsigned(...))`). سپس این مقدار به متغیر `sum_value` اضافه می‌شود. در پایان، نتیجه در خروجی `sum_out` قرار می‌گیرد.

کاربرد در Card Verifier

این ماژول می‌تواند برای محاسبه مجموع ارقام یک شماره کارت یا سایر داده‌های عددی استفاده شود. در الگوریتم‌هایی مانند `Luhn`، محاسبه مجموع ارقام بخشی از فرآیند اعتبارسنجی است. این ماژول مجموع ارقام را فراهم می‌کند که ممکن است به‌عنوان یکی از مراحل پردازش کارت برای بررسی صحت شماره کارت به کار رود.

برای مثال، اگر ورودی `input_vector = "00010010001101000101"` باشد (که هر گروه 4 بیتی معادل یک رقم است)، این ماژول مجموع همه ارقام را محاسبه کرده و به صورت عدد صحیح در `sum_out` قرار می‌دهد.

ماژول Luhn_Validator

این کد یک ماژول VHDL به نام Luhn Validator است که برای بررسی صحت شماره کارت اعتباری بر اساس الگوریتم Luhn طراحی شده است. در ادامه، عملکرد کلی و منطق ماژول توضیح داده شده است.

هدف کلی ماژول

ماژول بررسی می‌کند که آیا یک شماره کارت ورودی (64 بیتی) معتبر است یا خیر. الگوریتم Luhn بر اساس محاسبات خاص روی ارقام کارت کار می‌کند و نتیجه‌اش تعیین می‌کند که کارت معتبر است یا خیر. خروجی valid_out نشان می‌دهد که آیا شماره کارت معتبر ('1') یا نامعتبر ('0') است.

عملکرد گام به گام

1. جداسازی ارقام کارت

- آخرین رقم کارت (end_digit) به صورت جداگانه در سیگنال end_digit ذخیره می‌شود. این رقم به عنوان رقم کنترلی (Check Digit) در الگوریتم Luhn استفاده می‌شود.

- باقی مانده ارقام کارت (از بیت 63 تا 4) در سیگنال digits ذخیره می‌شوند. این ارقام وارد فرآیند پردازش می‌شوند.

2. معکوس کردن ارقام (Reverse Bytes)

- ماژول Reverse_Bytes (تعریف شده در کد قبلی) ترتیب ارقام کارت (به جز رقم کنترلی) را معکوس می‌کند و نتیجه را در سیگنال reversed_number قرار می‌دهد. این گام ضروری است زیرا در الگوریتم Luhn، پردازش از انتهای شماره کارت شروع می‌شود.

3. دو برابر کردن ارقام در موقعیت‌های فرد (Double Odd Positions)

- ماژول Double_Odd_Positions مقادیر ارقام در موقعیت‌های فرد (با توجه به ترتیب معکوس شده) را دو برابر می‌کند. اگر نتیجه دو برابر کردن یک عدد از 9 بیشتر شود، عدد به صورت BCD اصلاح می‌شود (برای حفظ فرمت). خروجی در سیگنال doubled_values ذخیره می‌شود.

4. محاسبه مجموع ارقام (Compute Sum)

- ماژول Compute_Sum مجموع تمام ارقام (پس از پردازش مرحله قبل) را محاسبه می‌کند و نتیجه را در سیگنال sum_result قرار می‌دهد. این مجموع برای مرحله نهایی اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

5. بررسی اعتبار کارت

- در فرآیند اصلی، با هر پالس ساعت (clk) و در صورتی که سیگنال reset فعال نباشد:
- مجموع محاسبه‌شده (sum_result) را بر 10 تقسیم می‌کند و باقی‌مانده آن را با رقم کنترلی (end_digit) مقایسه می‌کند.
- اگر باقی‌مانده با رقم کنترلی برابر باشد، کارت معتبر است ('valid_out = '1') و در غیر این صورت نامعتبر است ('valid_out = '0').

6. بازنشانی سیستم

- اگر سیگنال reset فعال شود ('reset = '1')، خروجی valid_out صفر می‌شود، یعنی کارت نامعتبر در نظر گرفته می‌شود.

کاربرد در Card Verifier

این ماژول بخش نهایی اعتبارسنجی شماره کارت در یک سیستم Card Verifier است. از توابع Reverse_Bytes، Double_Odd_Positions، و Compute_Sum به صورت سلسله‌مراتبی استفاده می‌کند تا الگوریتم Luhn را به‌طور کامل پیاده‌سازی کند. خروجی نهایی نشان می‌دهد که آیا

شماره کارت ورودی معتبر است یا خیر، که برای سیستم‌های پرداخت، بانکداری، و احراز هویت اهمیت دارد.

ماژول Double_Odd_Position

این کد یک ماژول VHDL به نام Double_Odd_Positions است که در الگوریتم Luhn و سایر فرآیندهای اعتبارسنجی کارت‌ها به کار می‌آید. وظیفه این ماژول دو برابر کردن ارقام در موقعیت‌های فرد (از سمت راست) و عبور دادن ارقام در موقعیت‌های زوج بدون تغییر است.

عملکرد کلی ماژول

ماژول Double_Odd_Positions برای پردازش بردار ورودی 60 بیتی (input_vector) طراحی شده است که شامل 15 نایبل (گروه 4 بیتی) است. این ماژول هر نایبل را بررسی کرده و در موقعیت‌های فرد (با توجه به شمارگذاری از راست به چپ) آن را دو برابر می‌کند. برای دو برابر کردن ارقام، از ماژول BCD_Multiplier_2 استفاده می‌شود که وظیفه ضرب در 2 را برای هر نایبل به عهده دارد.

جزئیات پردازش

1. استفاده از ماژول BCD_Multiplier_2

- برای دو برابر کردن هر نایبل (رقم 4 بیتی)، از ماژول BCD_Multiplier_2 استفاده می‌شود که در کدهای قبلی توضیح داده شده است. این ماژول ورودی یک نایبل 4 بیتی را می‌گیرد و آن را در 2 ضرب می‌کند.

- ماژول BCD_Multiplier_2 برای هر نایبل که در موقعیت‌های فرد (0، 2، 4 و ...) قرار دارد، فراخوانی می‌شود.

2. حلقه جنریک (Generate Loop)

- در این ماژول، یک حلقه generate از 0 تا 14 وجود دارد که 15 بار تکرار می‌شود (چون ورودی 60 بیتی شامل 15 نایبل است).

- برای هر تکرار حلقه، اگر موقعیت نایبل فرد باشد (یعنی اندیس i زوج باشد)، نایبل با استفاده از BCD_Multiplier_2 دو برابر می‌شود و نتیجه در bcd_out_signal قرار می‌گیرد.

- اگر موقعیت نایبل زوج باشد (اندیس i فرد باشد)، نایبل بدون تغییر در temp_vector ذخیره می‌شود.

3. ساخت خروجی

- در پایان حلقه، سیگنال temp_vector که شامل نایبل‌های دو برابر شده در موقعیت‌های فرد و نایبل‌های بدون تغییر در موقعیت‌های زوج است، به خروجی output_vector منتقل می‌شود.

خروجی نهایی

در نتیجه، خروجی output_vector برداری است که نایبل‌های در موقعیت‌های فرد را دو برابر کرده و نایبل‌های در موقعیت‌های زوج را بدون تغییر نگه می‌دارد.

کاربرد در الگوریتم Luhn

در الگوریتم Luhn، این ماژول به‌ویژه برای مرحله‌ای مفید است که در آن باید ارقام در موقعیت‌های فرد از انتها دو برابر شوند. در نتیجه، برای اعتبارسنجی شماره کارت‌ها یا دیگر داده‌ها، این ماژول کمک می‌کند تا پردازش‌ها به‌درستی انجام شود.

برای مثال، اگر ورودی به شکل زیر باشد:

... input_vector = 0110 0101 1000 1101 0011

پس از پردازش توسط این ماژول، نایبل‌هایی که در موقعیت‌های فرد (از سمت راست) قرار دارند، دو برابر خواهند شد و خروجی به این صورت خواهد بود.



ماژول Double_Odd_Positions وظیفه دو برابر کردن ارقام در موقعیت‌های فرد از 15 نایبل ورودی را بر عهده دارد و از ماژول BCD_Multiplier_2 برای انجام این کار استفاده می‌کند. این پردازش در الگوریتم‌های اعتبارسنجی مانند Luhn برای بررسی صحت شماره‌های کارت به کار می‌آید.

ماژول Card_Verifier

این کد VHDL مربوط به ماژول Card Verifier است که برای بررسی اعتبار شماره کارت استفاده می‌شود. در این ماژول، داده‌ها (که به صورت پیاپی از طریق ورودی chunk_in وارد می‌شوند) به تدریج در یک ثبت جابجایی (shift register) ذخیره می‌شوند و در نهایت پس از دریافت تمام داده‌ها، اعتبار شماره کارت با استفاده از الگوریتم Luhn بررسی می‌شود. خروجی این بررسی به‌طور نهایی در valid_out قرار می‌گیرد.

عملکرد کلی ماژول

ماژول به ورودی‌های مختلفی نیاز دارد:

- clk: پالس ساعت برای هماهنگ‌سازی عملیات.
- rst: سیگنال بازنشانی که برای بازنشانی وضعیت‌های داخلی استفاده می‌شود.
- enable: برای فعال کردن ورود داده‌ها و فرآیند بررسی اعتبار کارت.
- chunk_in: هر باری که ورودی داده به صورت 4 بیت (یک نایبل) وارد می‌شود.
- valid_out: نشان می‌دهد که آیا شماره کارت معتبر است یا خیر.

جزئیات عملکرد

1. ثبت جابجایی (Shift Register)

- سیگنال shift_reg یک ثبت جابجایی 64 بیتی است که برای ذخیره سازی 16 ناییل کارت طراحی شده است.

- هر بار که ورودی chunk_in جدید وارد می شود، 4 بیت داده به سمت راست جابجا می شود و 4 بیت جدید در سمت چپ قرار می گیرد. این عملیات تا زمانی ادامه می یابد که تمام 16 ناییل کارت وارد شوند.

2. شمارش تعداد چانک ها (Chunk Counter)

- سیگنال chunk_counter برای شمارش تعداد ناییل های وارد شده استفاده می شود. این شمارش از 0 تا 15 ادامه می یابد (چون 16 ناییل در کارت داریم).

- هر بار که یک ناییل وارد می شود، شمارش یک واحد افزایش می یابد. وقتی که 16 ناییل (تمام داده کارت) وارد شوند، data_ready به '1' تنظیم می شود که به معنای آماده بودن داده ها برای پردازش است.

3. پردازش داده های ورودی

- در هر پالس ساعت (clk) و زمانی که enable برابر با '1' باشد، 4 بیت جدید از ورودی chunk_in به ثبت جابجایی shift_reg اضافه می شود.

- وقتی که تمام داده ها وارد می شوند (یعنی وقتی $chunk_counter = 15$ می شود)، سیگنال data_ready فعال می شود که نشان دهنده آماده بودن داده ها برای پردازش اعتبارسنجی است.

4. استفاده از ماژول Luhn Validator

- پس از اینکه تمام داده ها در shift_reg ذخیره شدند و data_ready فعال شد، داده ها به ماژول Luhn_Validator ارسال می شوند.

- ماژول Luhn_Validator داده ها را پردازش کرده و بررسی می کند که آیا شماره کارت معتبر است یا خیر. نتیجه اعتبارسنجی در سیگنال valid_tmp قرار می گیرد.

5. نتیجه گیری اعتبار

- در پایان، وقتی که داده‌ها آماده باشند (یعنی `'data_ready = 1'`)، سیگنال `valid_tmp` که نتیجه اعتبارسنجی توسط `Luhn_Validator` است، به `valid_out` منتقل می‌شود.

- اگر کارت معتبر باشد، `'valid_out = 1'` خواهد شد و در غیر این صورت `'valid_out = 0'` خواهد بود.

6. بازنشانی سیستم

- در صورت فعال بودن سیگنال `rst` (بازنشانی)، تمام سیگنال‌ها به حالت اولیه خود برمی‌گردند. به‌ویژه، `shift_reg` صفر می‌شود، شمارشگر به صفر باز می‌گردد، و `valid_out` به `'0'` تنظیم می‌شود.

چگونگی عملکرد ماژول

1. در هر پالس ساعت، 4 بیت از ورودی `chunk_in` به ثبت جابجایی وارد می‌شود.
2. هنگامی که 16 نایبل وارد ثبت جابجایی شدند، داده‌ها آماده برای پردازش اعتبارسنجی هستند.
3. سپس، داده‌ها به ماژول `Luhn_Validator` ارسال می‌شوند که بررسی می‌کند آیا شماره کارت با استفاده از الگوریتم `Luhn` معتبر است یا خیر.
4. نتیجه اعتبارسنجی در `valid_out` قرار می‌گیرد که می‌تواند به عنوان ورودی به سیستم‌های دیگر مانند سیستم پرداخت یا احراز هویت استفاده شود.

کاربرد در کارت‌های اعتباری


این ماژول می‌تواند در سیستم‌های کارت‌خوان یا دستگاه‌های مشابه برای اعتبارسنجی شماره کارت‌های اعتباری استفاده شود. وقتی که کاربر شماره کارت را وارد می‌کند، این ماژول به‌طور خودکار اعتبار کارت را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند که آیا کارت معتبر است یا خیر.



نتیجه‌گیری

ماژول `Card_Verifier` به‌عنوان یک واحد برای جمع‌آوری داده‌ها از ورودی‌های پیاپی و سپس بررسی اعتبار شماره کارت با استفاده از الگوریتم `Luhn` عمل می‌کند. پس از وارد شدن تمام داده‌ها، نتیجه اعتبارسنجی کارت به صورت یک سیگنال خروجی به نام `valid_out` نمایش داده می‌شود.

خروجی کد

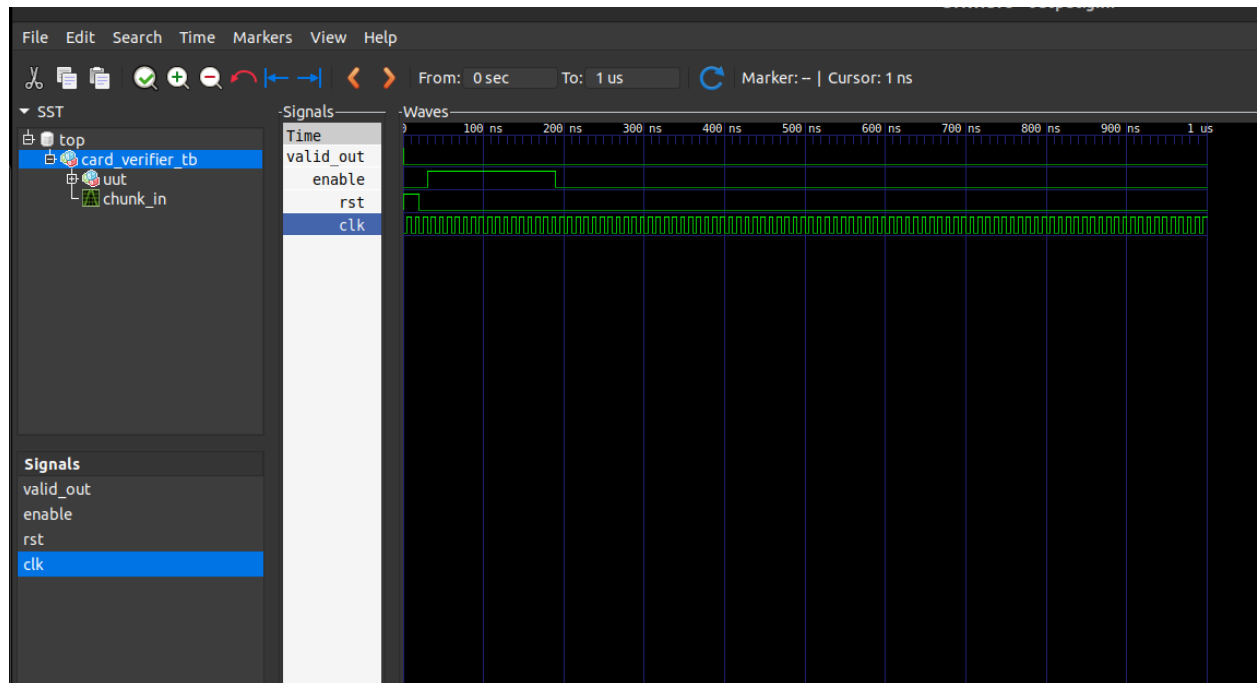ما این کد را با استفاده از یک فایل make و دستورات ghdl در vs code سنتز کرده و خروجی موج های آن را در gtkwave به نمایش گذاشتیم



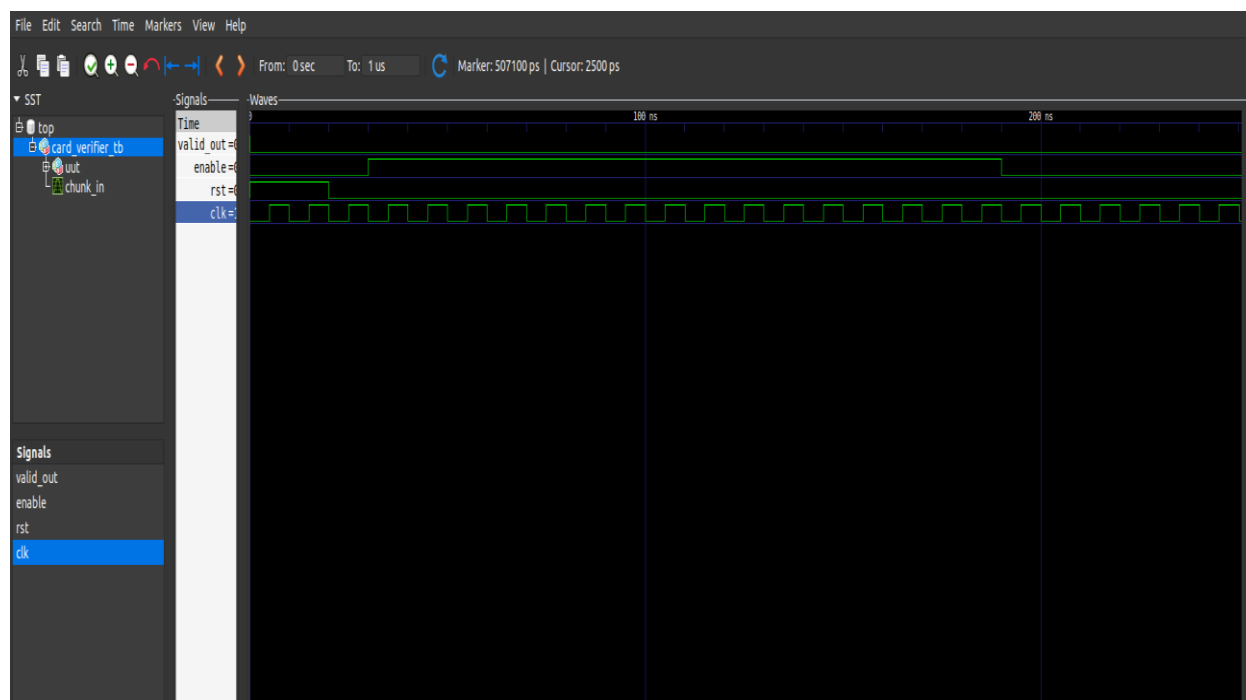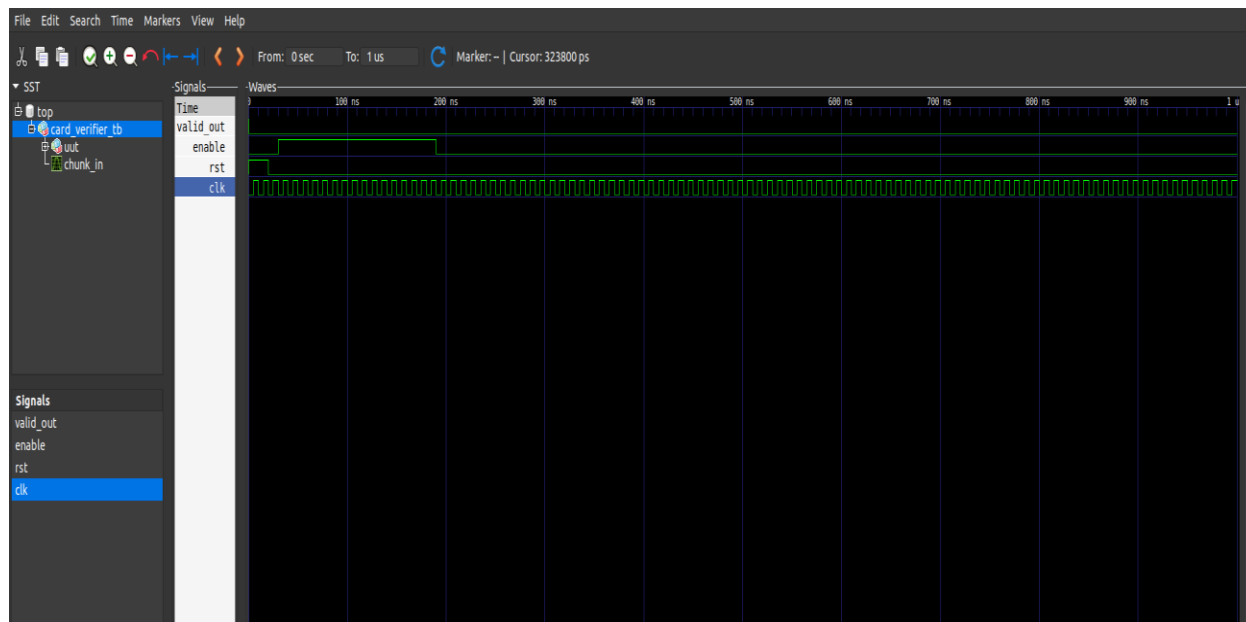

منابع

<https://www.aparat.com/v/y8813ym>

<https://www.aparat.com/v/x165rk6>

<https://faradars.org/courses/fvee9601-vhdl-programming-in-ise>

<https://faradars.org/courses/fvee9601s03-basic-concepts-of-vhdl>

<https://maktabkhooneh.org/course/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8Cactive-vhdl-mk252>